

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

- ❑ Лекции на д-р Фогелман, Университет – Карлсруе
- ❑ Лекции на д-р Клос, Университет – Карлсруе
- ❑ Лекции на д-р Крокол, Университет – Карлсруе
- ❑ Halbleiter Schaltungstechnik, Tietze u., Schenk Th.
- ❑ <http://www.elektronik-kompendium.de/sites>
- ❑ http://www.eelab.usyd.edu.au/digital_tutorial/part2/hpage.html

Използвани означения

- ❑ Тема, която се среща за първи път
- ❑ Тема, която вече е позната

Логика

- ❑ **Основни логически функции и закони**
- ❑ Реализиране на логически елементи
- ❑ Комбинационна логика
- ❑ Превключваща логика

Логика

Цел разглеждането:

- да може да отговаряте на тези или подобни въпроси:
 - Как могат да бъдат представяни числата?
 - Кои са основните логически функции?
 - Какви тригери познавате и как функционират?
 - Какви тригери се използват при броячите и регистрите?
 - За какво се използват компараторите?

Логическо състояние – bit (разред)

Логическо състояние					Напрежения
1	да	вкл.	High	вярно	2,5...5 V
0	не	изкл.	Low	falsch	0...0,4 V

Комбинации (състояния)

□ С n бита може да се представят 2^n състояния

□ $Z = 2$

n	Z
8	256
16	65.536
24	16,7 Mio
32	4.294 Mio

Bit 1	Bit 2	Състоя- ние
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

Пример с $n=2$

Представяне на комбинации

□ Двоично представяне (binary, основа 2)

$$Z_B = 2^n \cdot b_n + 2^{n-1} \cdot b_{n-1} \dots 2^3 \cdot b_3 + 2^2 \cdot b_2 + 2^1 \cdot b_1 + 2^0 \cdot b_0$$

$$Z_B = \dots 16 \cdot b_4 + 8 \cdot b_3 + 4 \cdot b_2 + 2 \cdot b_1 + 1 \cdot b_0 = \sum_{i=0}^n 2^i \cdot b_i$$

$$Z_B = b_3 b_2 b_1 b_0 \text{ mit } b_i = \{0,1\}$$

□ Шестнадесетично представяне (Hex, основа 16)

$$Z_H = h_n \cdot 16^n + \dots + h_3 \cdot 16^3 + h_2 \cdot 16^2 + h_1 \cdot 16^1 + h_0 \cdot 16^0 = \sum_{i=0}^n 16^i \cdot h_i$$

$$Z_H = h_3 h_2 h_1 h_0 \text{ mit } h_i = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F\}$$


➤ Пример: $125_{(D)} = 0b01111101 = 0x7D = 7DH$

Двоична и шестнадесетична система

Decimal	Binary	Hex
0	00000	0
1	00001	1
2	00010	2
3	00011	3
4	00100	4
5	00101	5
6	00110	6
7	00111	7
8	01000	8
9	01001	9

Decimal	Binary	Hex
10	01010	A
11	01011	B
12	01100	C
13	01101	D
14	01110	E
15	01111	F
16	10000	10
17	10001	11
18	10010	12
19	10011	13

Представяне на аналогово напрежение

 

Кодиране

- ❑ Двоичните числа дават възможност за представяне на естествените числа: 0,1,2... . Представянето на не цели числа или дробни числа изискват кодиране, което трябва да бъде избрано и напасвано в зависимост от задачите.

- ❑ BCD-код (двоично кодирана десетична система)


	Хиляди	Стотици	Десетици	Единици
Десетично число	3	9	6	1
BCD число	0011	1001	0110	0001

- В BCD код цифрите на едно десетично число се кодират като двоично число


Отрицание - “НЕ” (NOT)

$$f1(x1) = \overline{x1}$$

Nº	x1	f1(x1)
0	0	1
1	1	0

 

Символно означение

 


Времева функция


Конъюнкция – “И” (AND)

$$f_2(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$$

N°	x1	x2	f2(x1,x2)
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

 

Символно означение

 


Времева функция


NAND

$$f_3(x_1, x_2) = \overline{x_1 \cdot x_2}$$

Nº	x1	x2	f3(x1,x2)
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

 

Символно означение

 


Времева функция


Дизъюнкция – “ИЛИ” (OR)

$$f_4(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

N°	x1	x2	f ₄ (x ₁ ,x ₂)
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1

 

Символно означение

 


Времева функция


NOR

$$f_5(x_1, x_2) = \overline{x_1 + x_2}$$

N°	x1	x2	f ₅ (x ₁ , x ₂)
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

 

Символно означение

 


Времева функция


Нееднаквост (XOR)

$$f_6(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$$

Nº	x1	x2	f ₆ (x ₁ ,x ₂)
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

 

Символно означение

 


Времева функция


Еднаквост (XNOR)

$$f7(x1, x2) = \overline{x1 \oplus x2}$$

Nº	x1	x2	f7(x1,x2)
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

 

Символно означение

 

Времева функция

Закони на Булевата алгебра

Конюнкция

$$y = x_1 \wedge x_2 = x_1 \cdot x_2 = x_1 x_2$$

Дизюнкция

$$y = x_1 \vee x_2 = x_1 + x_2$$

Отрицание

$$y = \bar{x} = / x$$

Комутативен закон

$$x_1 x_2 = x_2 x_1$$

$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1$$

Асоциативен закон

$$x_1 (x_2 x_3) = (x_1 x_2) x_3$$

$$x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3$$

Дистрибутивен закон

$$x_1 (x_2 + x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3$$

$$x_1 + x_2 x_3 = (x_1 + x_2)(x_1 + x_3)$$

Закон за поглъщане

$$x_1 (x_1 + x_2) = x_1$$

$$x_1 + x_1 x_2 = x_1$$

Закон за повторение

$$xx = x$$

$$x + x = x$$

Закон на допълнението

$$x\bar{x} = 0$$

$$x + \bar{x} = 1$$

Закон за двойното отрицание

$$\overline{(\bar{x})} = x$$

Теорема на Де Морган

$$\overline{x_1 x_2} = \bar{x}_1 + \bar{x}_2$$

$$\overline{x_1 + x_2} = \bar{x}_1 \bar{x}_2$$


Логика

- ❑ *Основни логически функции и закони*
- ❑ **Реализиране на логически елементи**
- ❑ Комбинационна логика
- ❑ Превключваща логика


Реализация

Наситена логика					Ненаситена логика
	CMOS Complementary MOS	HCMOS High Speed-CMOS	TTL Transistor-Transistor Logic	STTL Schottky-TTL	ECL Emitter-Coupled-Logic
U_v	(5...)15 V	5 V	5 V	5 V	5 V
On	11... 14,8 V	4,9 V	3,6 V	3,5 V	- 0,9 V
Off	0,2...4 V	0,1 V	0,5 V	0,5 V	- 1,7 V
Скорост на превключване	35 ns	8 ns	10 ns	4 ns	1 ns
Консумирана мощност	10 nW	25 nW	10 mW	20 mW	25 mW


Реализация TTL

 


Реализация TTL

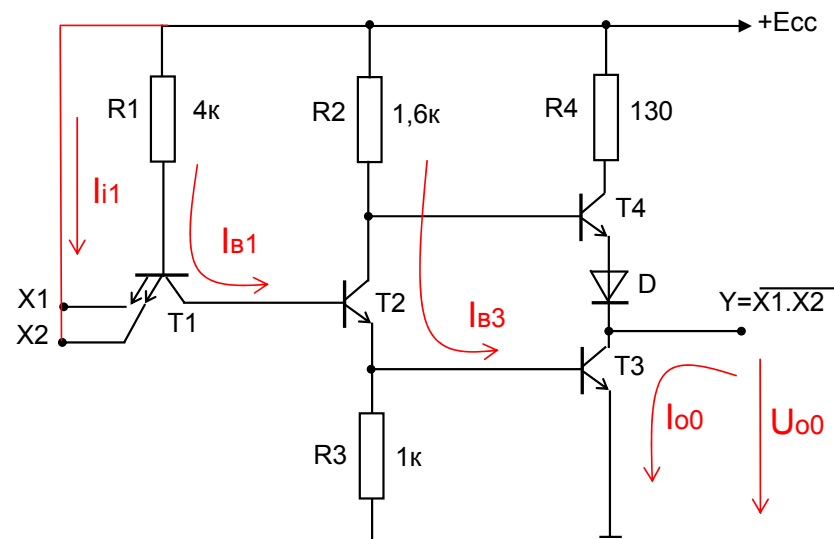



Реализация TTL

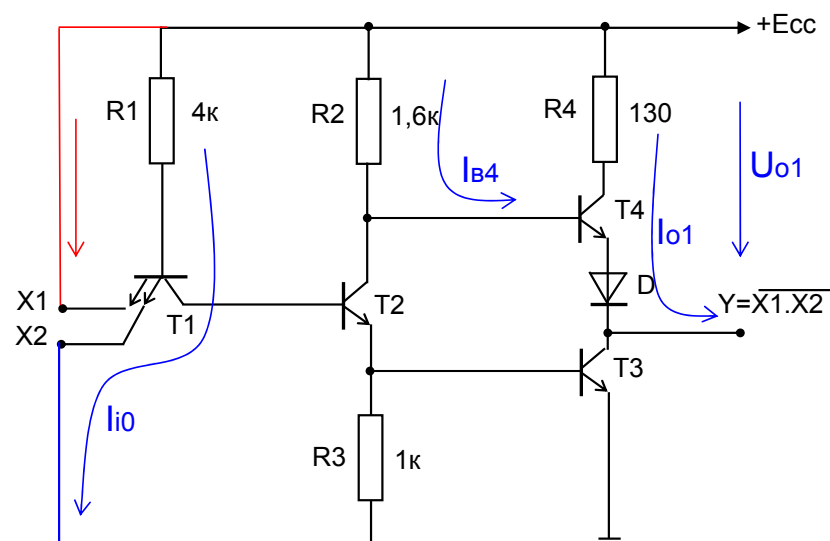



Реализация TTL

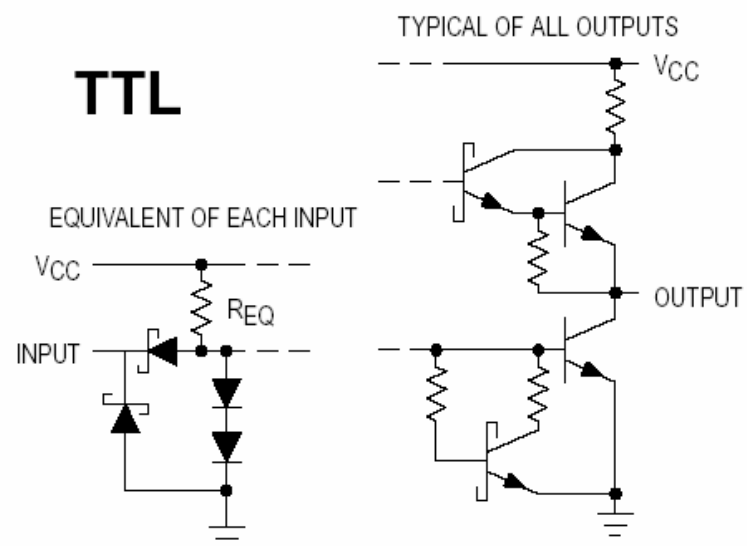

Реализация CMOS

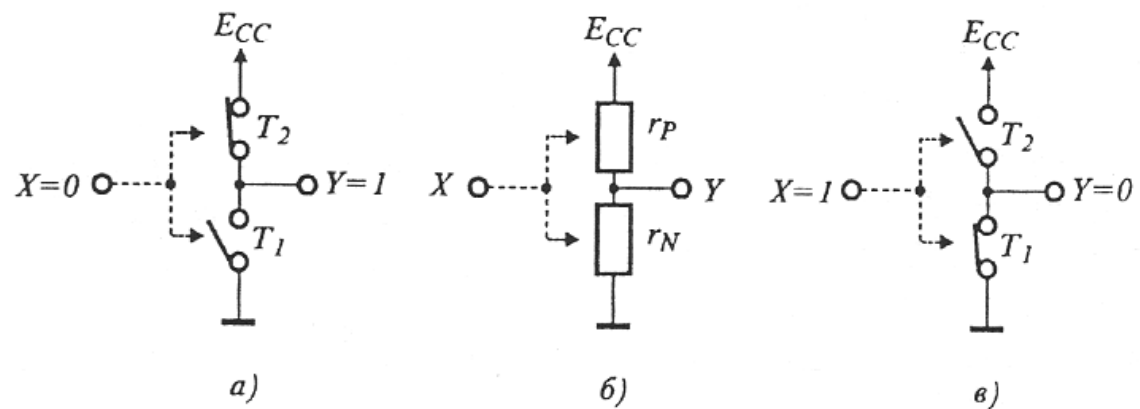 


Реализация CMOS

  


Реализация CMOS


CMOS

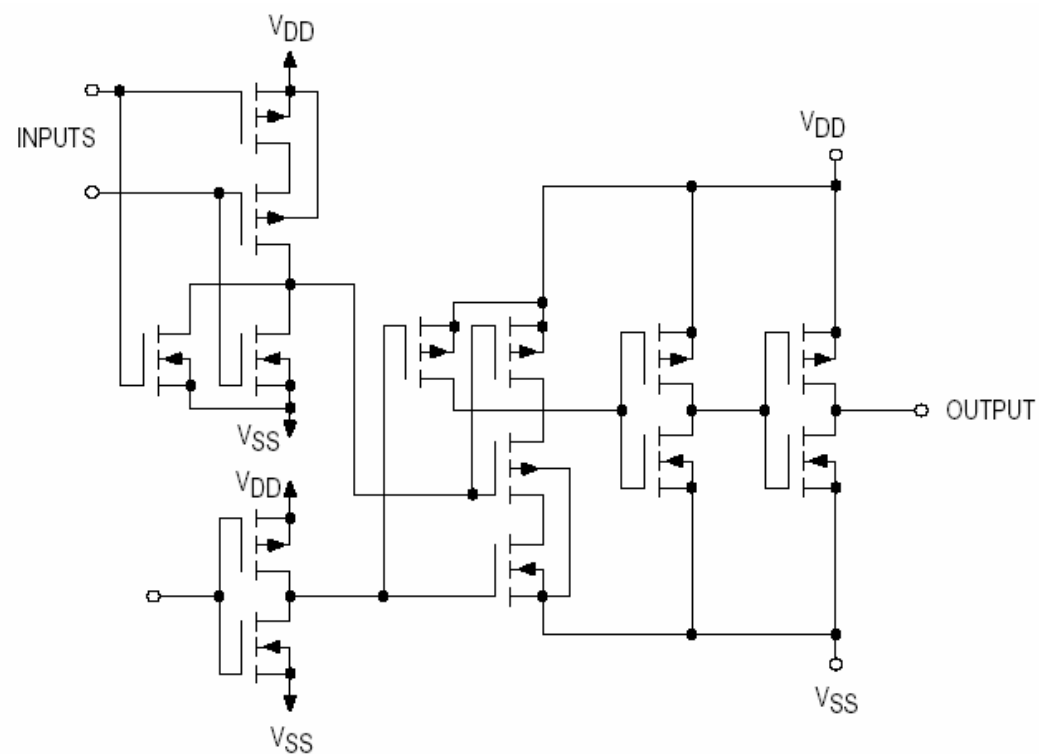

Реализация CMOS

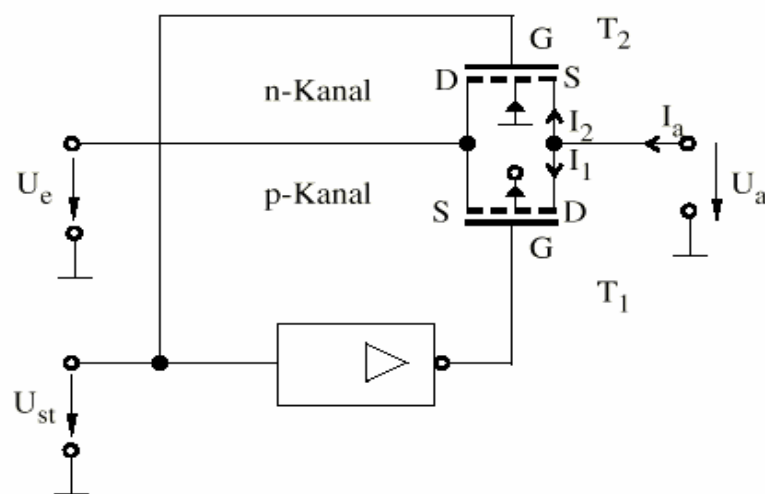


Transmission
Gate

 


Символни означения

Реализация BiCMOS


$X = 0$, T1, T3, T6 отпушени

 


$X = 1$, T2, T5, T4 отпушени

 

Реализация ECL

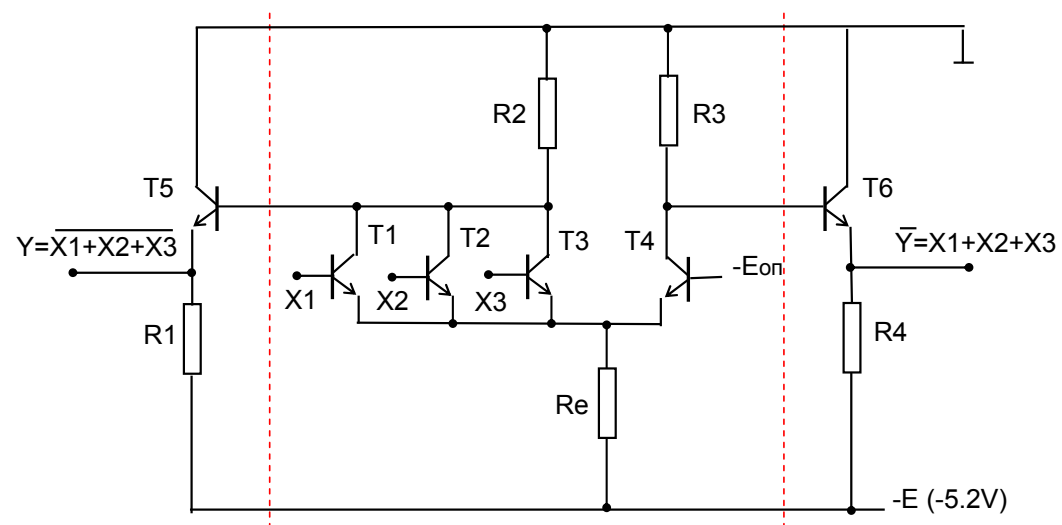

Реализация ECL

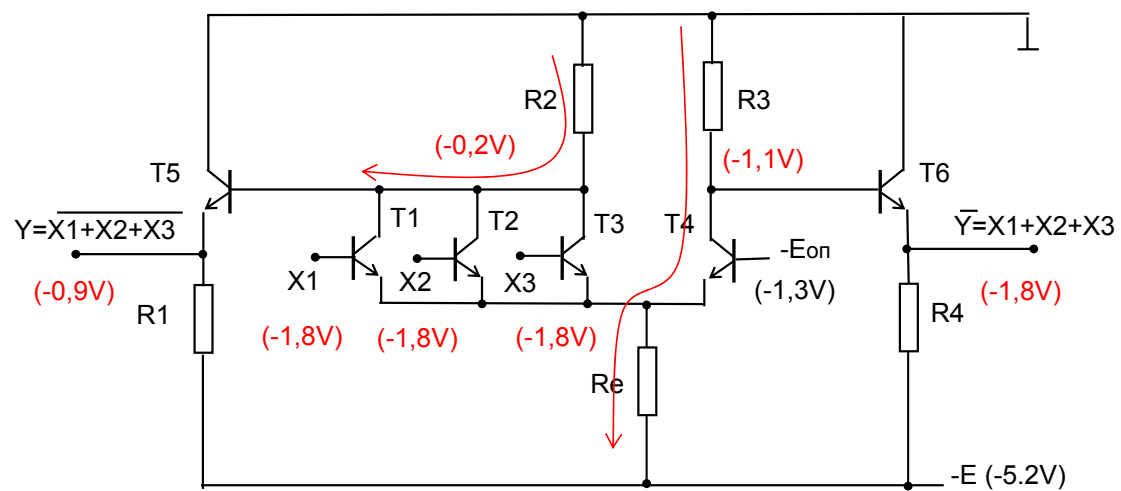

Реализация


14-Pin Packages

L,J SUFFIX
CERAMIC DIP PACKAGE
CASE 632-08
ISSUE Y



NOTES:

 
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030) WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC BODY.



DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.750	0.785	19.05	19.94
B	0.245	0.280	6.23	7.11
C	0.155	0.200	3.94	5.08
D	0.015	0.020	0.39	0.50
F	0.055	0.065	1.40	1.65
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
J	0.008	0.015	0.21	0.38
K	0.125	0.170	3.18	4.31
L	0.300 BSC		7.62 BSC	
M	0*	15*	0*	15*
N	0.020	0.040	0.51	1.01

Реализация

 D SUFFIX PLASTIC SOIC PACKAGE CASE 751A-03 ISSUE F



NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006) PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	8.55	8.75	0.337	0.344
B	3.80	4.00	0.150	0.157
C	1.35	1.75	0.054	0.068
D	0.35	0.49	0.014	0.019
F	0.40	1.25	0.016	0.049
G	1.27 BSC		0.050 BSC	
J	0.19	0.25	0.008	0.009
K	0.10	0.25	0.004	0.009
M	0*	7*	0*	7*
P	5.80	6.20	0.228	0.244
R	0.25	0.50	0.010	0.019


Логика

- ❑ *Основни логически функции и закони*
- ❑ *Реализиране на логически елементи*
- ❑ **Комбинационна логика**
- ❑ Превключваща логика


Комбинационна логика

- ❑ Комбинационните схеми не съдържат памет.
- ❑ Изходните променливи са еднозначно зависими само от входните променливи.
- ❑ Комбинационните схеми се описват с таблици на истинност или с булеви уравнения.
- ❑ Реализират се с логически елементи, ROM или програмируеми логически елементи (PLD).
- Примери: (де)шифратори, мултиплексори, компаратори, суматори.

Комбинационна логика

 


Дешифратор 1-от-n (Dekoder)

 

Nº	A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
2	1	0	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	1



Управление
на LCD

 






Nº	A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
2	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	1	0

Управление
на LED



BCD дешифратор (Индикация)

  


Седемсегментен дешифратор (Индикация)

     


Течни кристали (LCD)

  

Мультиплексор /демультиплексор

 

Мультиплексор /демультиплексор

 


Логика

- ❑ *Основни логически функции и закони*
- ❑ *Реализиране на логически елементи*
- ❑ *Комбинационна логика*
- ❑ **Превключваща логика**


Превключваща логика

- ❑ Превключващата логика съдържа памет.
- ❑ Изходните променливи Y зависят от входните променливи X и от състоянието на системата Z .
- ❑ Състоянието се запомня побитово в тригери.
- ❑ Описанието става чрез таблици на истинност или с времедиаграми.
- ❑ Реализира се с тригери или програмируеми логически елементи (PLD).
- Примери: броячи, таймери, паметите за данни.


Превключваща логика

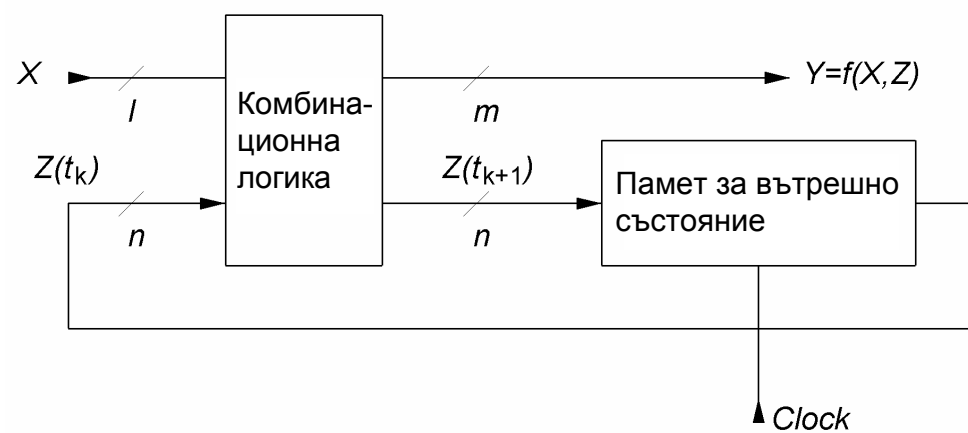

Тригери

 



R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
0	0	Q_t	\bar{Q}_t
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	1

 

\bar{R}	\bar{S}	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	Q_t	\bar{Q}_t

Логически забранена

RS-тригер, управляван по ниво (T)

  

T(C)	R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
	0	0	Q_t	\bar{Q}_t
	0	1	1	0
	1	0	0	1
	1	1	1	1

Логически забранена

Развитие


T(C)	R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
	0	1 →	1	0
	1	0 →	0	1

D-триггер


T(C)	R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
	0	1	1	0
	1	0	0	1

T-триггер


D-тригер, управляван по ниво (Т)

 




D	Clock	Q
0	0	Без промяна
0	1	0
1	0	Без промяна
1	1	1

 

Прозрачен D-тригер (D-Latch)



 


T-тригери, управлявани по фронт

   

Тригери, управлявани по фронт




D-тригери (двустъпална структура)

   

Използват се при регистрите

Тригери, управлявани по два фронта





Master-Slave тригери (**JK-тригер**)

   

T(C)	K	J	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
\downarrow	0	0	Q_t	\bar{Q}_t
\downarrow	0	1	1	0
\downarrow	1	0	0	1
\downarrow	1	1	\bar{Q}_t	Q_t

Използват се при броячите

T-тригери

    


Броячи





Броячи





Броячи

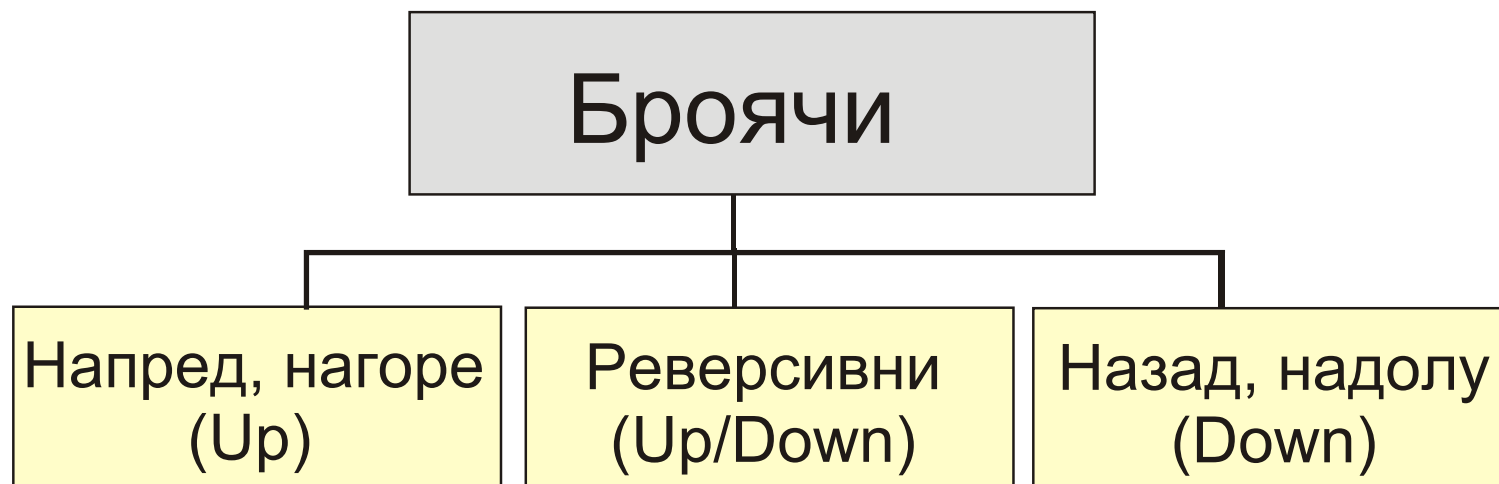


Асинхронни броячи (Binary)

  

Асинхронни броячи (Binary)

  


Асинхронни броячи (BCD)

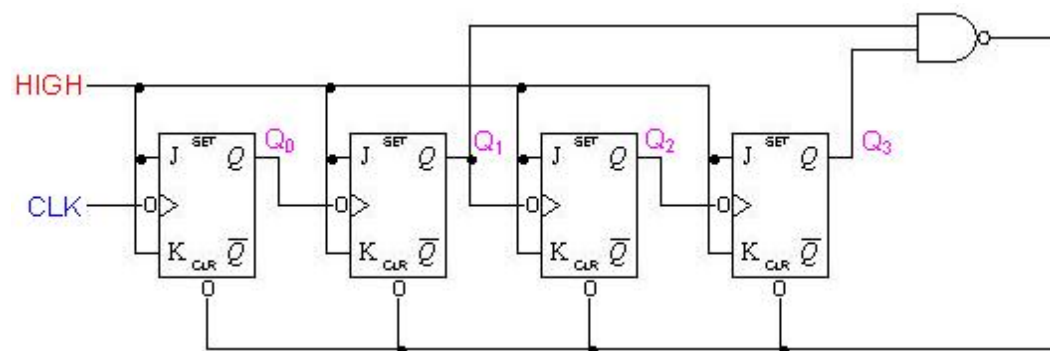

Clock Pulse	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Асинхронни броячи


 


Реверсивен брояч


Up = 1, Down = 0 напред

Up = 0, Down = 1 назад

Синхронни броячи

 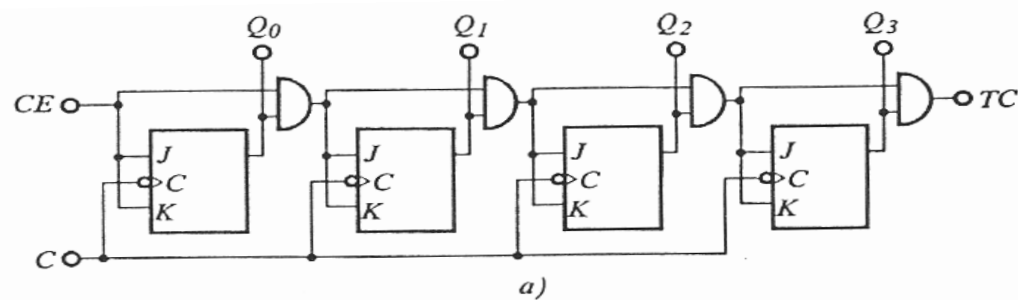

Регистър

 

CLK	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
1	D_1	—	—	—
2	D_2	D_1	—	—
3	D_3	D_2	D_1	—
4	D_4	D_3	D_2	D_1
5	D_5	D_4	D_3	D_2
6	D_6	D_5	D_4	D_3
7	D_7	D_6	D_5	D_4

Регистър

