

Използвани източници

- Лекции на д-р Фогелман, Университет – Карлсруе
- Лекции на д-р Клос, Университет – Карлсруе
- Лекции на д-р Крокол, Университет – Карлсруе
- <http://www.elektronik-kompendium.de/sites>

Използвани означения

- Тема, която се среща за първи път

- Тема, която вече е позната

Преобразуватели (ЦАП и АЦП)


Цел разглеждането:

- ❑ да може да отговаряте на тези или подобни въпроси:
 - Какво разбираете под “преобразуватели”?
 - Какви видове ЦАП и АЦП познавате?
 - Какви видове грешки съпътстват преобразуването?
 - Как може грешките да бъдат минимизирани?
 - За какви цели се използват различните видове АЦП?

Преобразуватели

- Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП, DAC)
- Аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП, ADC)

AD- и DA-преобразуватели

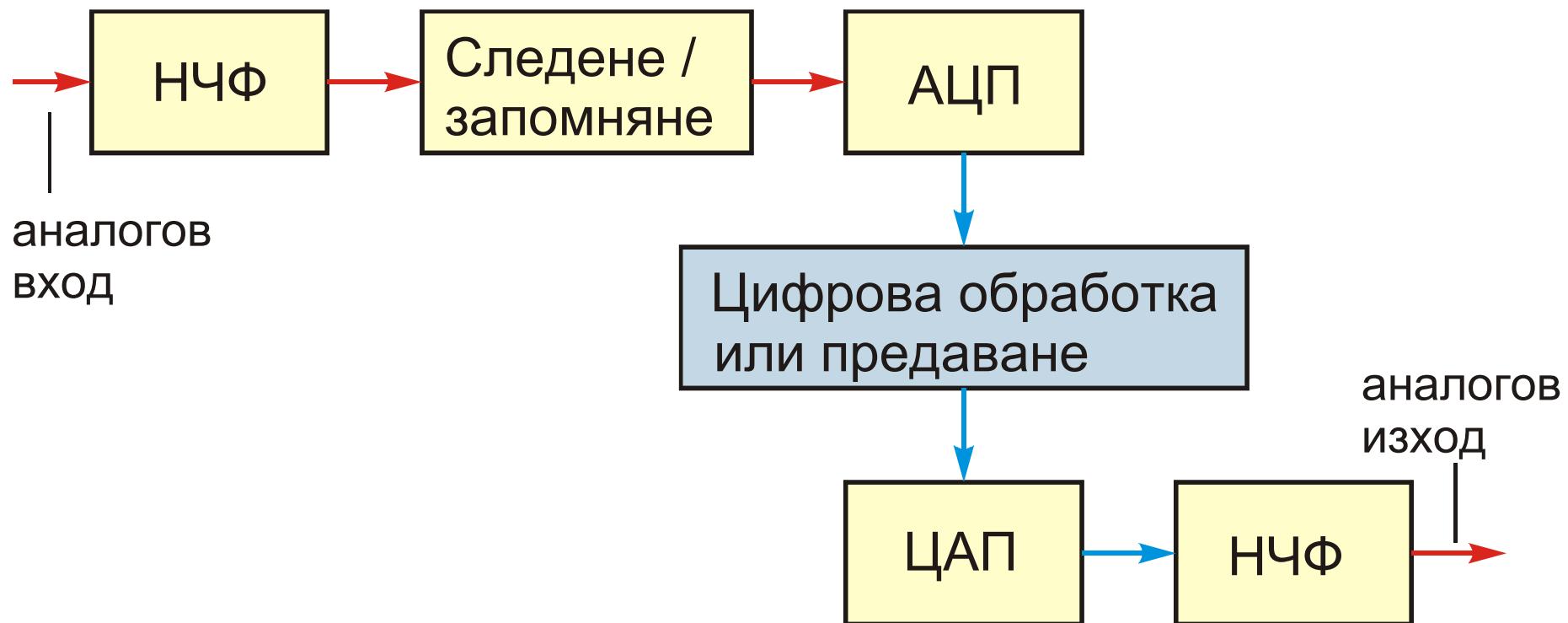


Основни параметри

Грешки от:

- изместване на нулата
- коефициента на предаване
- нелинейност
- немонотонност (теглото на разред)




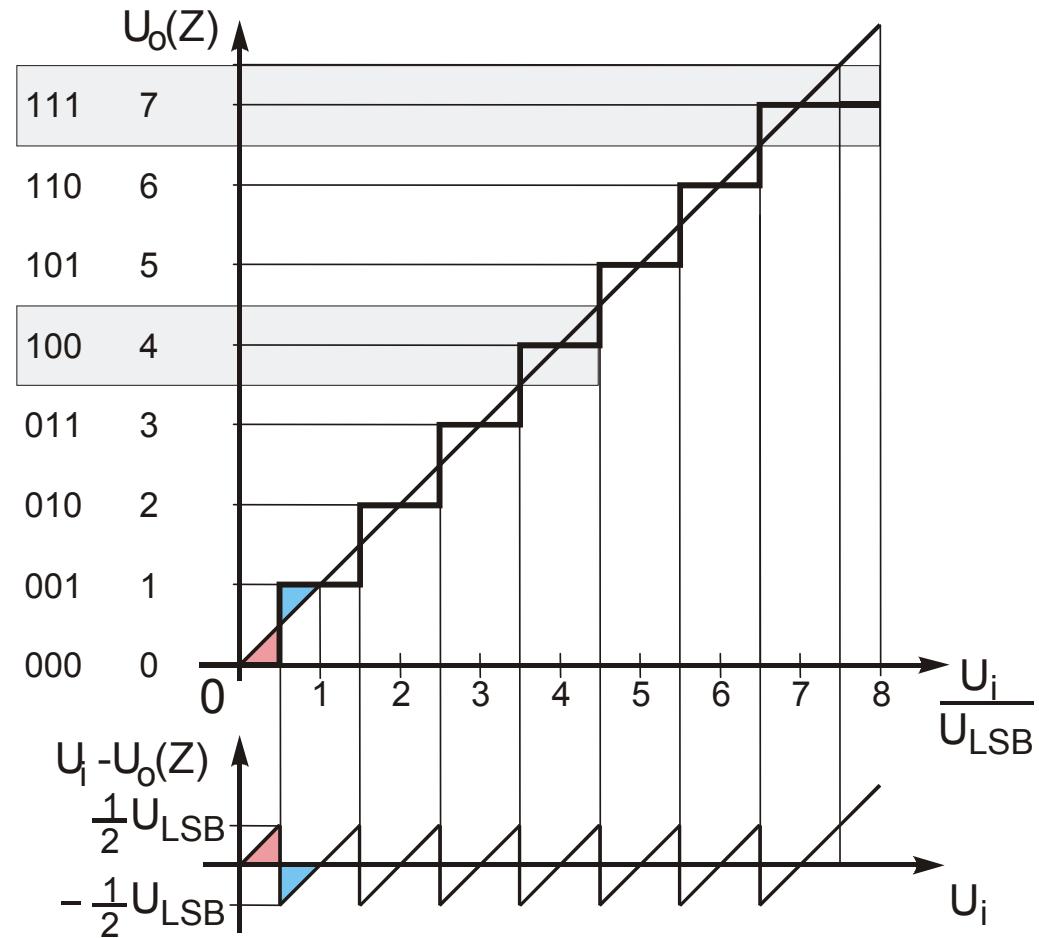
$$U_{LSB} = \frac{1}{2^n} \cdot U_{ref}$$



Грешки от дискретизацията


Времето за установяване представлява времето за достигане на стационарната стойност с точност от $1/2^*LSB$.

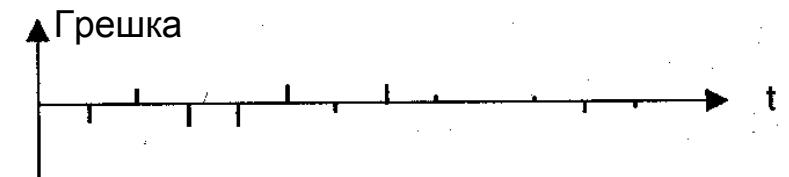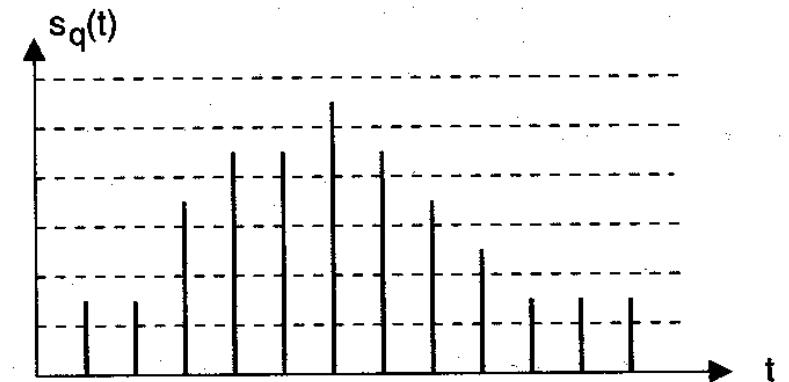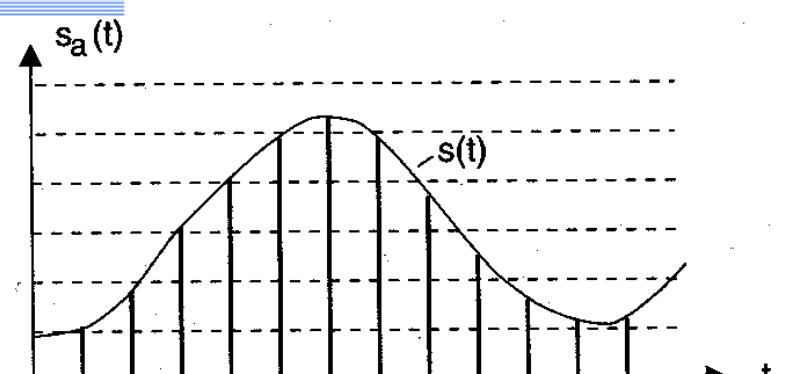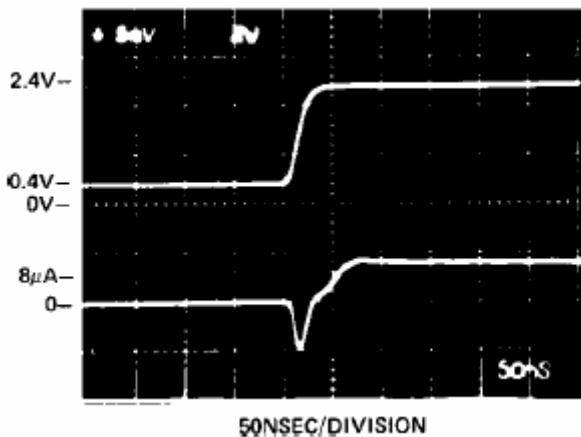Glitches са смущаващи импулси, които може да се получат, когато ключовете в ЦАП не сработват едновременно




Цифрово-аналогов преобразувател

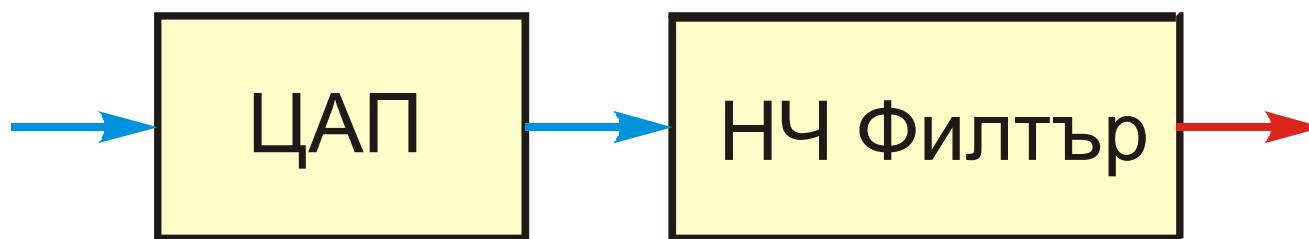- Едноквадрантен
- Умножителен
- Умножителен (двуквадрантен)
- Умножителен (четириквадрантен)



Едноквадрантен преобразувател

Сумиране на токове с различна тежест

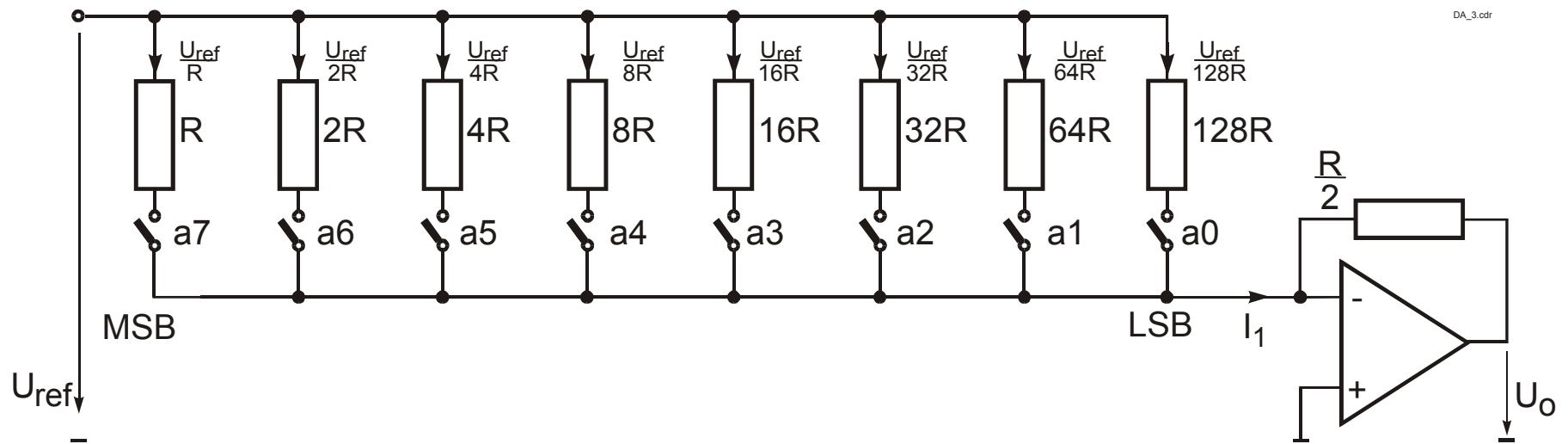


$$U_o = -U_{ref} \frac{z}{z_{max} + 1}$$

чрез резистори, чиито стойности са кратни на 2

R-2R матрица


Сумиране на токове с различна тежест

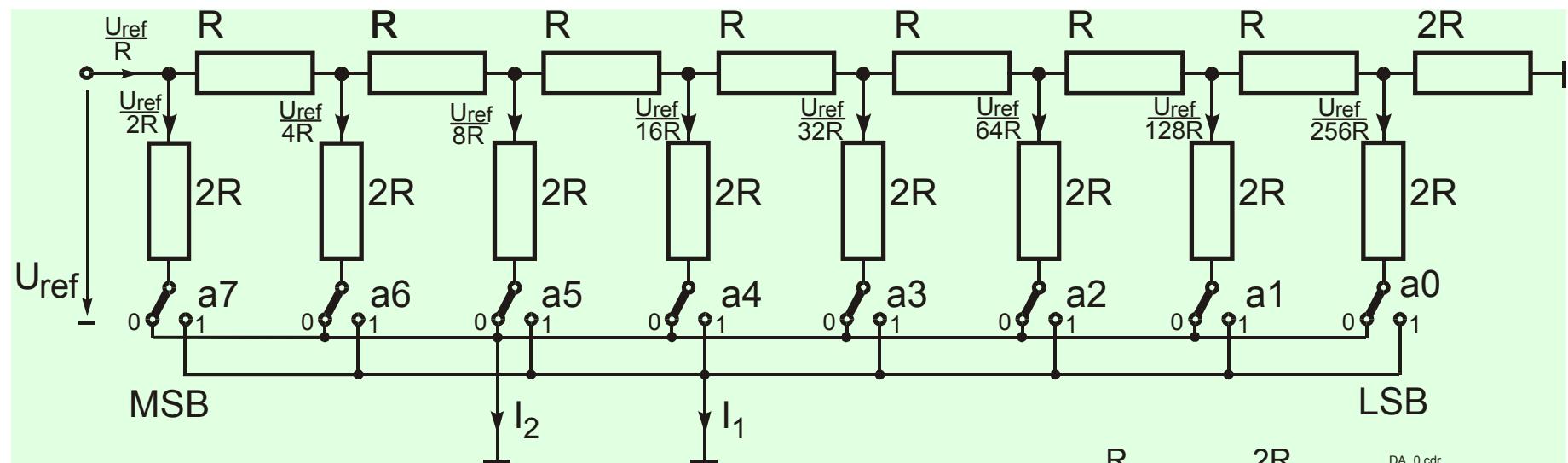

Формирани чрез R-2R матрица


Предимства:

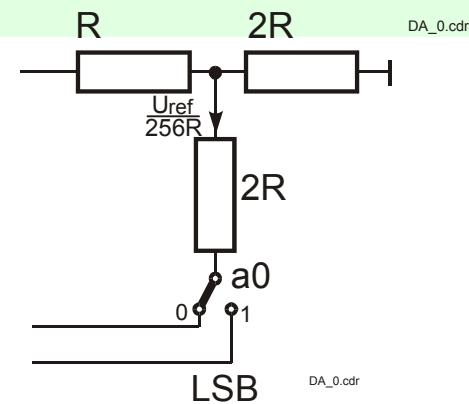- Еднакви резистори (производство)
- токове по степените на 2
- постоянно входно съпротивление (R)




Реализиране на ключовете

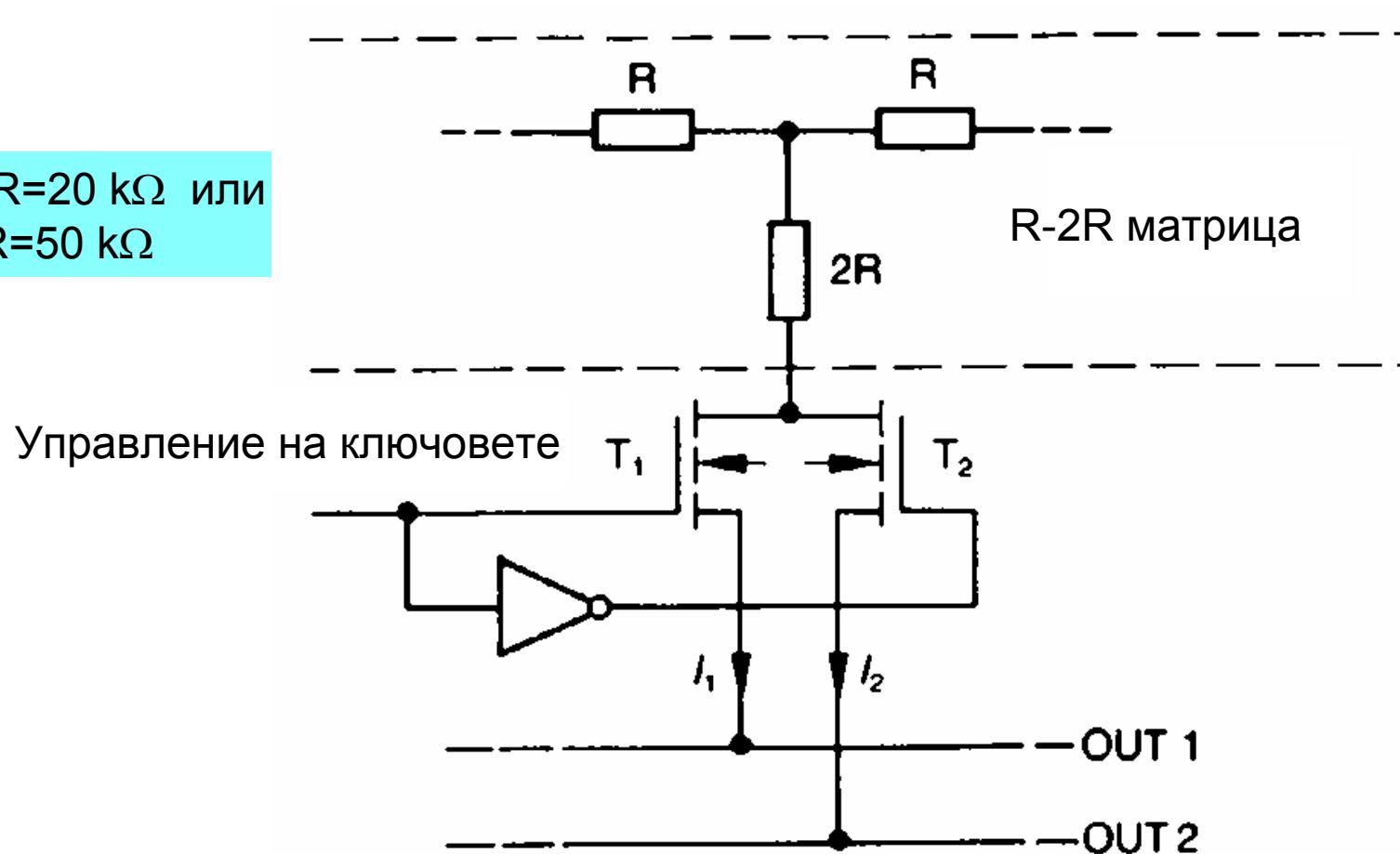
$R=10\text{ k}\Omega$ и $2*R=20\text{ k}\Omega$ или
 $R=25\text{ k}\Omega$ и $2*R=50\text{ k}\Omega$



Едноквадрантен преобразувател (R-2R)

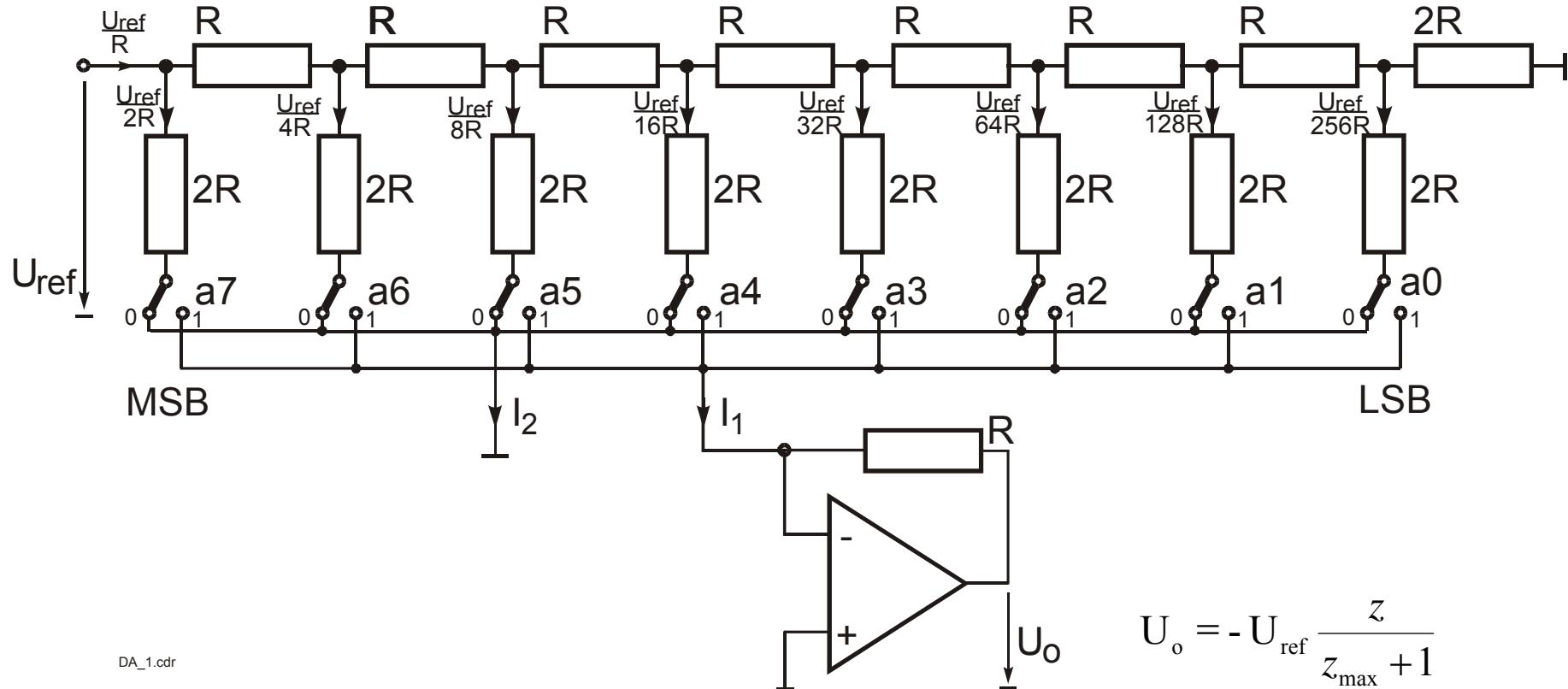

Умножителни ЦАП

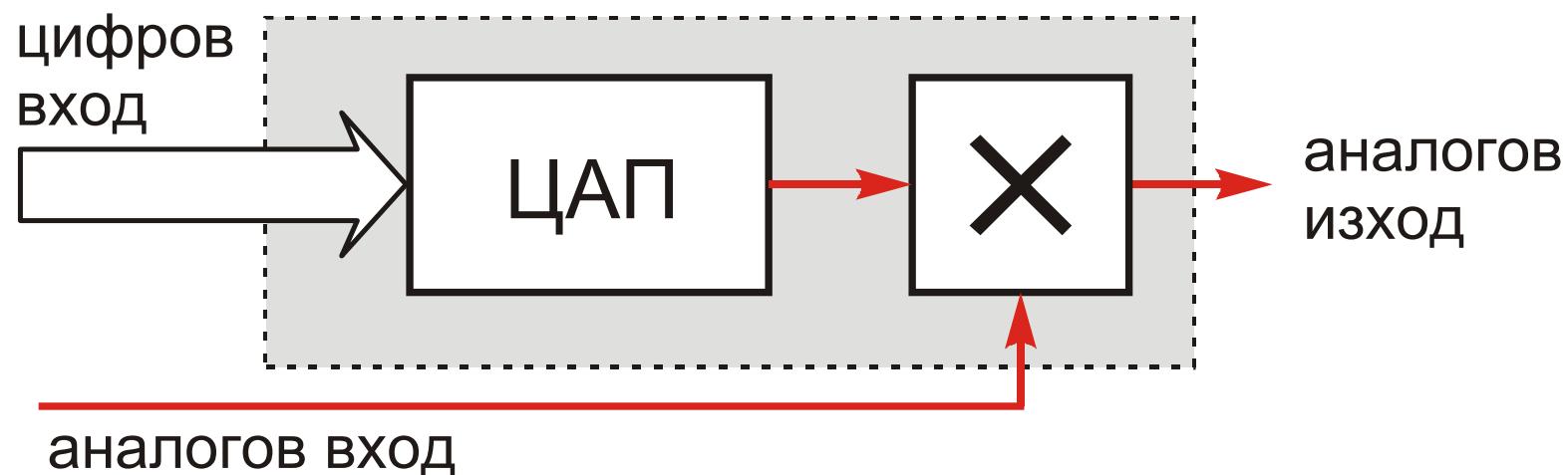

Преобразуватели



- Цифрово-аналогови преобразуватели (**ЦАП, DAC**)
- Аналогово-цифрови преобразуватели (**АЦП, ADC**)

Аналогово-цифров преобразувател



| | | |
|--------------------|------------|--|
| Преброителен метод | Ниво/време | Интегриращи методи Single Slope, dual Slope |
| Тегловен метод | Бит/време | Последователна априксимация |
| Паралелен метод | Дума/време | Flash converter |



Следене/Запомняне (S/H)

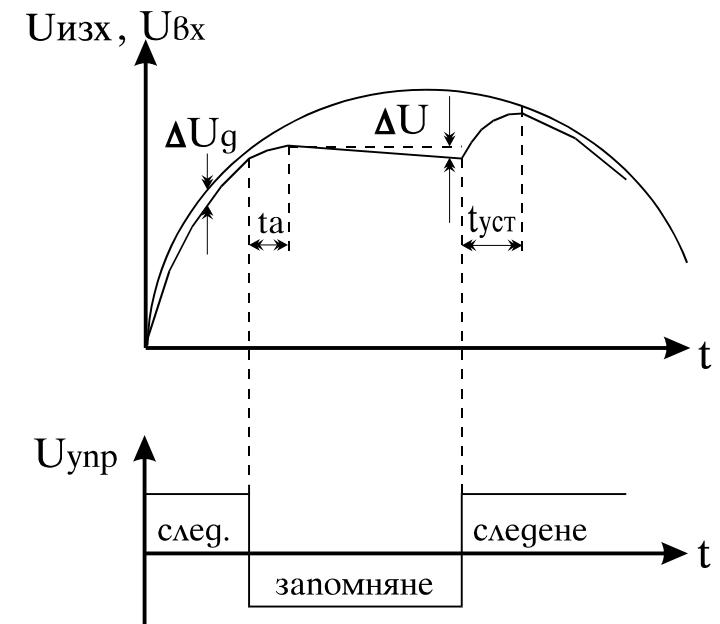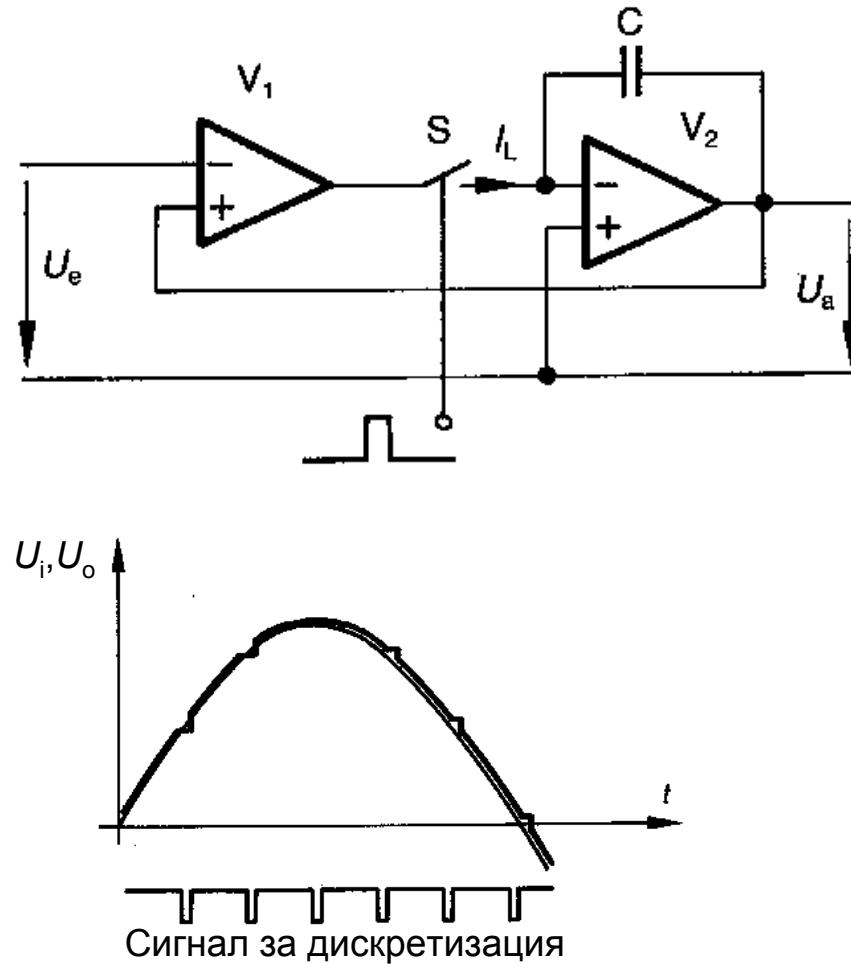

Преброителен метод

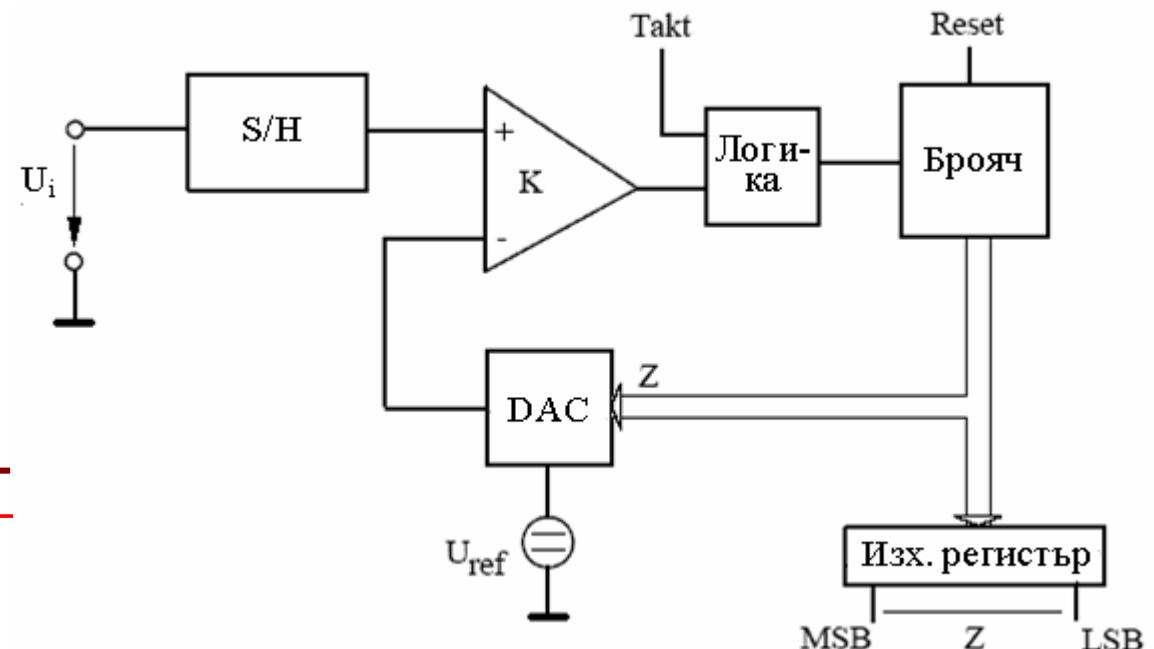
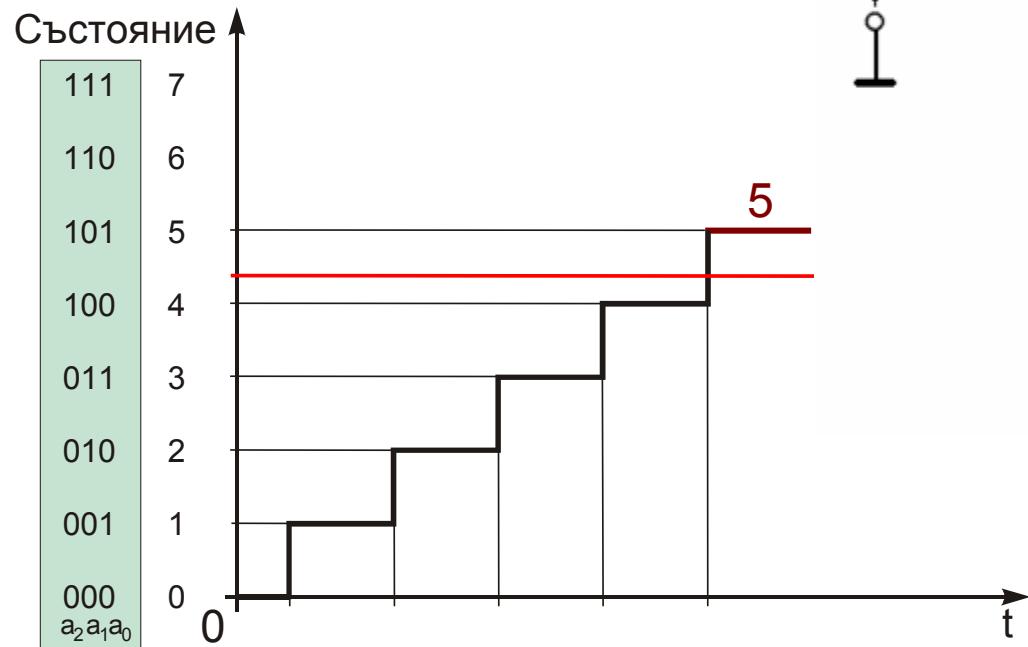


Преброителен метод

- Компараторът К сравнява постоянното входно напрежение (U_i) с напрежението, изработвано от ЦАП (U_z)
- (U_i) се подава на неинвертиращия вход, поради което в изхода на компаратора има логическа единица **докато** ($U_z < U_i$)
 - броячът брои тактовите импулси 0, 1, 2, ...
- Когато ($U_z > U_i$) в изхода на компаратора се появява логическа нула, която забранява постъпването на тактови импулси към брояча
 - в изхода на брояча остава кодът съответстващ на U_i

Преброителен метод (Single Slope)



Еднотактно интегриране

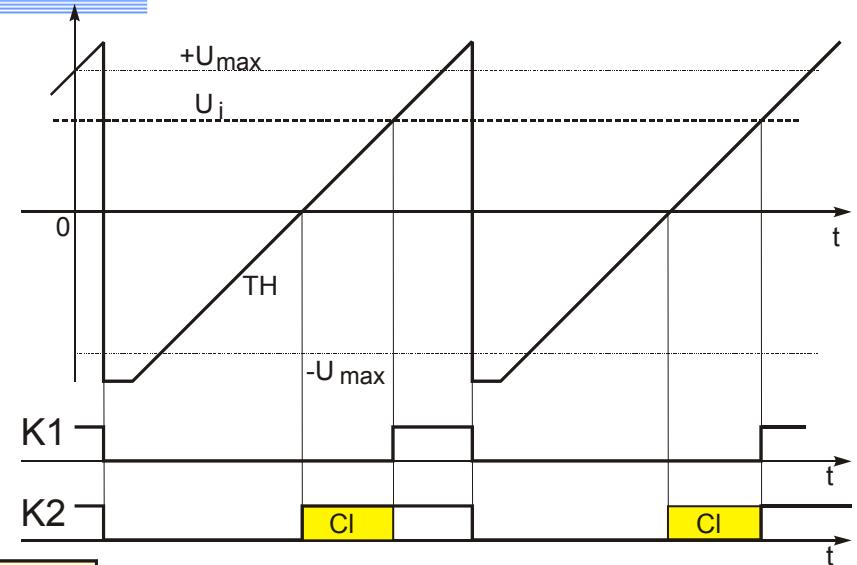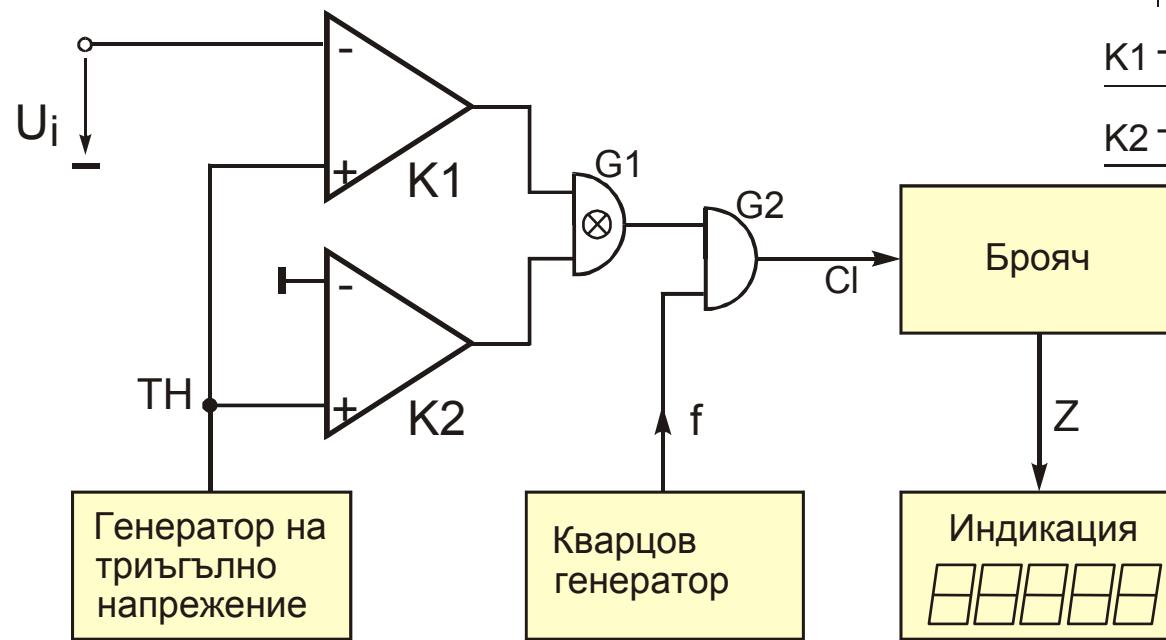

Преброителен метод (Single Slope)

- Трионообразното напрежение (TH) се сравнява с помощта на два компаратора с нулевото ниво и с входното напрежение Ui
 - с логическите елементи G1 и G2 се формира временен интервал (от преминаването на S_Z през нулата до достигане на Ui)
- През този интервал е разрешен достъпът на импулси от кварцовия генератор до брояча
 - броят на импулсите е пропорционален на входното напрежение

Преброителен метод (Dual Slope)

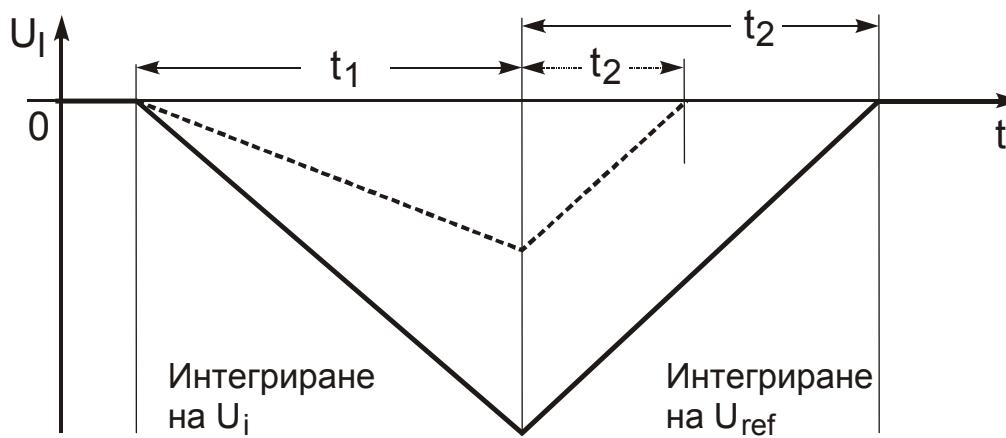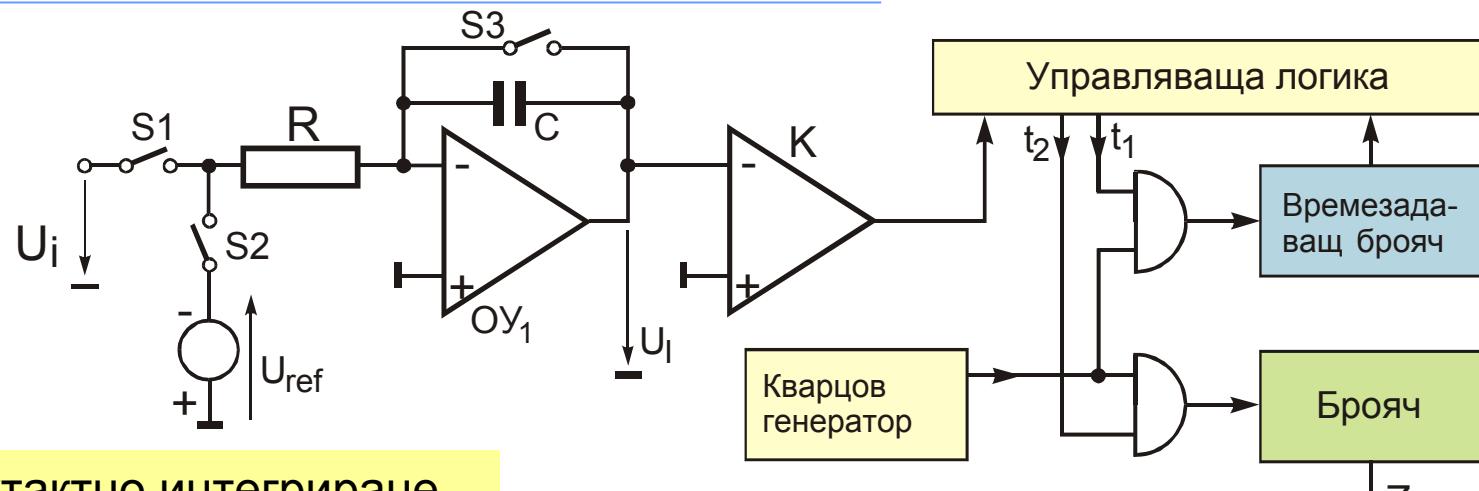



$$U_I = \frac{U_i \cdot n_1 T}{RC}; \quad t_2 = \frac{RC \cdot U_I}{U_{ref}} = n_2 T$$

$$Z = n_2 = \frac{U_i}{U_{ref}} n_1$$

Преброителен метод (Dual Slope)

- При отворен ключ S2 и затворен ключ S1, за време t_1 , се интегрира входното напрежение U_i (t_1 е постоянно и се определя от логиката)
 - в зависимост от големината на U_i напрежението в изхода на интегратора достига различни стойности
- При отворен ключ S1 и затворен ключ S2 се прави втория такт на интегриране на постоянно опорно напрежение (с обратна полярност)
- През интервала t_2 броячът се запълва с импулси
 - броят на импулсите е пропорционален на входното напрежение

Тегловен метод

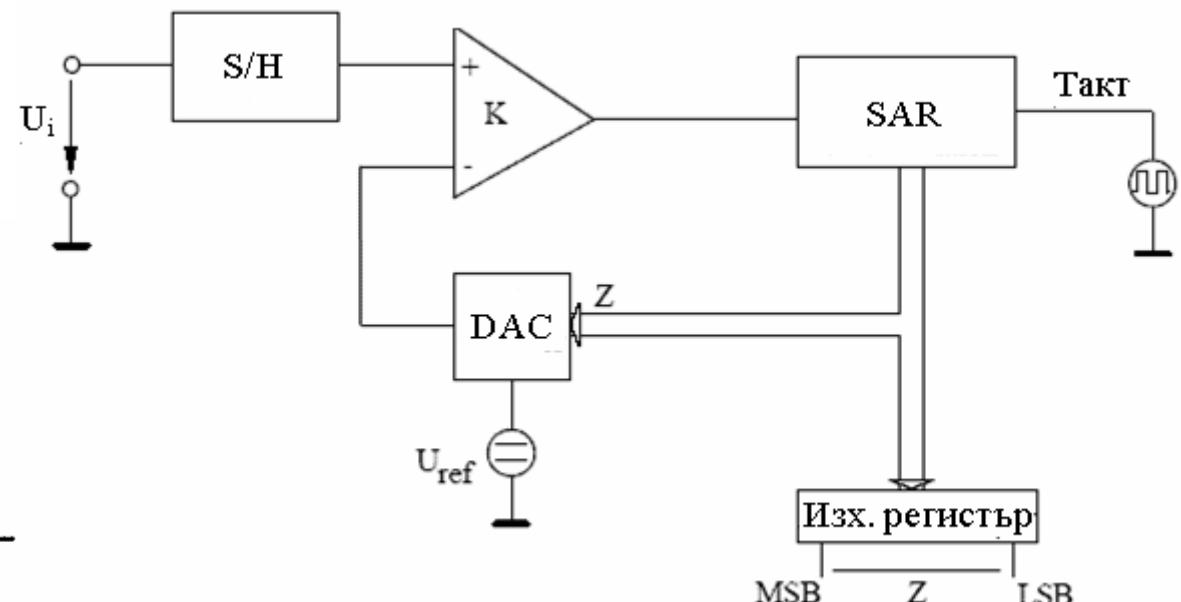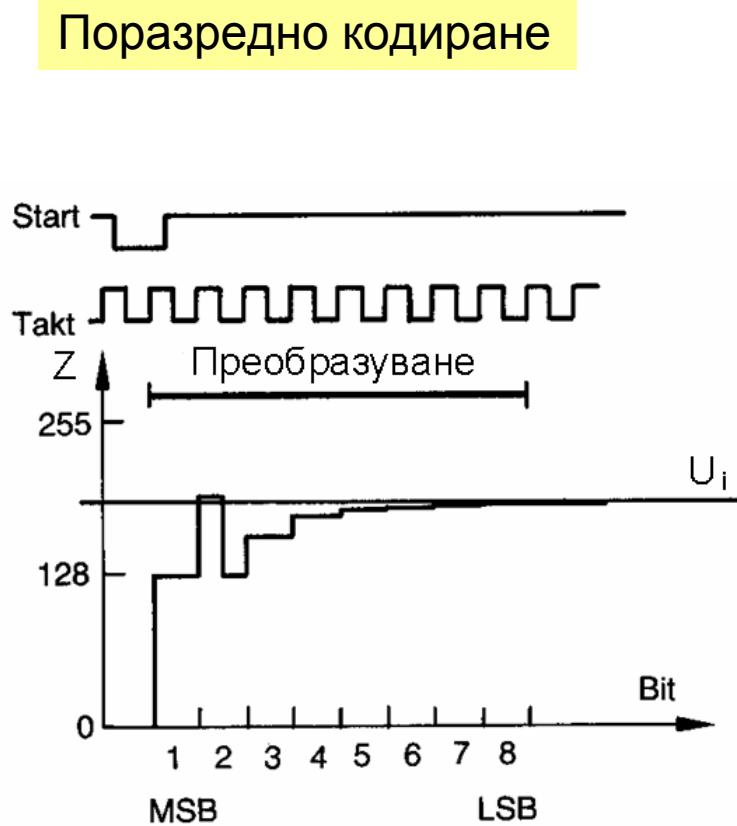



Тегловен метод

- Компараторът К сравнява постоянното входно напрежение (U_i) с напрежението, изработвано от ЦАП (U_z)
- (U_i) се подава на неинвертиращия вход, поради което в изхода на компаратора има логическа единица **когато** (U_z) < (U_i)
- Регистърът (SAR) изработва първоначално код, съответстващ на $\frac{1}{2}$ от обхвата (1 0 0 0 0 0 0 0)
- в зависимост от състоянието на компаратора SAR оставя или маха единицата в съответния разред (бит)
 - след обработка на последния бит, в изхода на регистъра остава числото Z

Паралелен метод

Едновременно кодиране

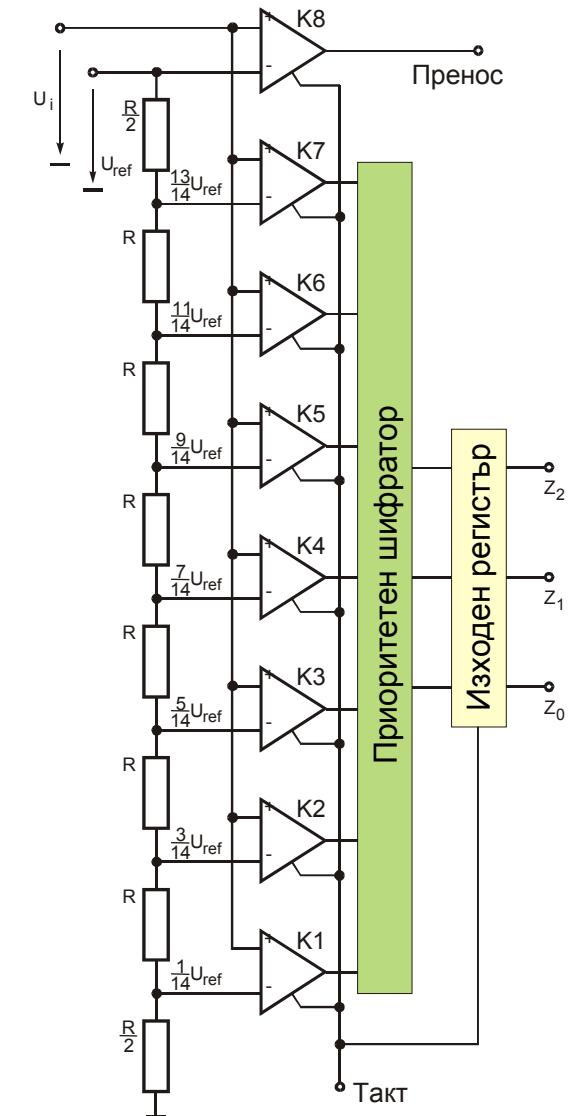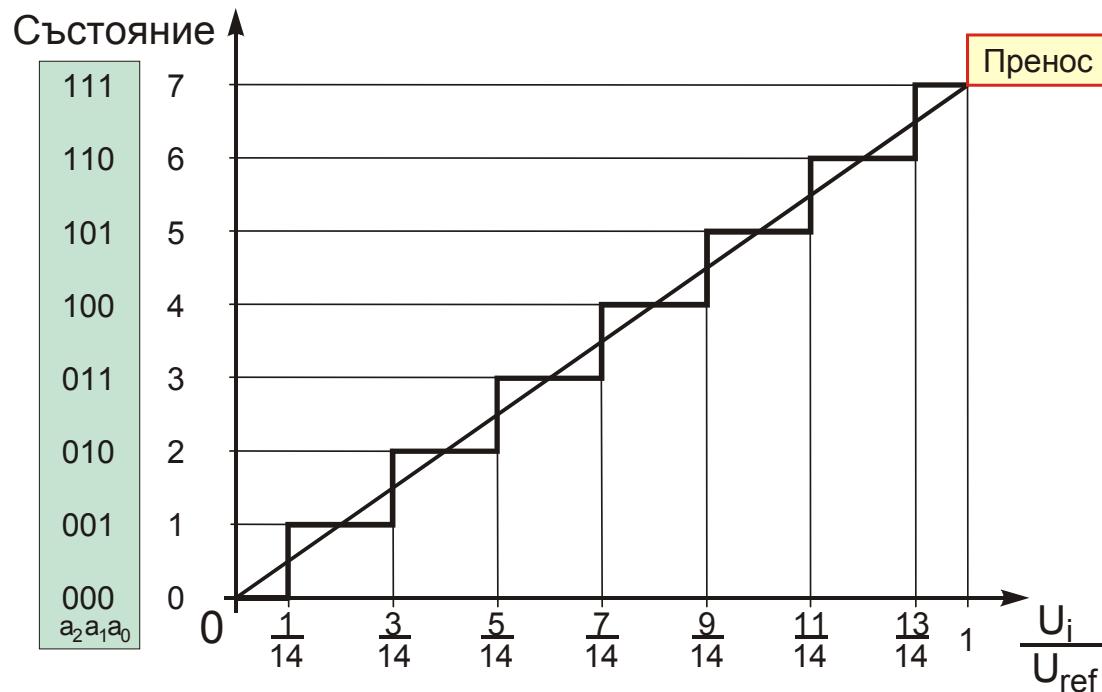Flash-Converter
бърз (20 ns)
сложен, скъп



Паралелен метод

- Входното напрежение се сравнява едновременно от n компаратора с n опорни напрежения (U_{ref})
- Синхронизирано с тактовия сигнал изходите на компараторите се подават едновременно на приоритетен
- Шифраторът преобразува номера на последния сработил компаратор в двоично число
- Синхронизирано с тактовия сигнал двоичното число се записва в изходния регистър