

Benutzte Quellen

- Vorlesungen von Dr.-Ing. Vogelmann, Universität – Karlsruhe
- Vorlesungen von Dr.-Ing. Klos, Universität – Karlsruhe
- Vorlesungen von Dr.-Ing. Crokol, Universität – Karlsruhe
- Halbleiter Schaltungstechnik, Tietze u., Schenk Th.
- <http://www.elektronik-kompodium.de/sites>
- http://www.eelab.usyd.edu.au/digital_tutorial/part2/hpage.html

Benutzte Bezeichnungen

- Aufschrift der Thema, die zum ersten Mal erscheint
- Aufschrift der Thema, die schon bekannt ist

Logik

- **Logische Grundfunktionen und Rechenregeln**
- Realisierung von Gattern
- Schaltnetze (Kombinatorische Logik)
- Schaltwerke (Sequentielle Logik)

Logik

Lernziel:

- Antworten auf folgende und ähnliche Fragen geben zu können:
 - Wie kann man Zahlen darstellen?
 - Welche sind die logischen Grundfunktionen?
 - Was für Flip-flops gibt es und wie funktionieren sie?
 - Was für Flip-flops benutzt man bei Zähler und Register?
 - Wozu benutzt man Komparatoren?

Logischer (Boolscher) Zustand - Bit

Logischer Zustand					Spannungswerte
1	ja	Ein	High	wahr	z.B. 2,5...5 V
0	nein	Aus	Low	falsch	z.B. 0...0,4 V

Bit-Kombinationen

- Mit n Bits kann man 2^n Zustände beschreiben
- $Z = 2^n$

n	Z
8	256
16	65.536
24	16,7 Mio
32	4.294 Mio

Bit 1	Bit 2	Zustand
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

Beispiel mit $n=2$

Darstellung einer Bit-Kombination

- Dualzahl (binäre Darstellung)

$$Z_n = 2^n \cdot b_n + 2^{n-1} \cdot b_{n-1} + \dots + 2^3 \cdot b_3 + 2^2 \cdot b_2 + 2^1 \cdot b_1 + 2^0 \cdot b_0$$

$$Z_n = \dots + 16 \cdot b_4 + 8 \cdot b_3 + 4 \cdot b_2 + 2 \cdot b_1 + 1 \cdot b_0 = \sum_{i=0}^n 2^i \cdot b_i$$

$$Z_n = b_n b_{n-1} b_{n-2} \dots b_1 b_0 \text{ mit } b_i = \{0,1\}$$

- Hexadezimalzahl (Zahlendarstellung zur Basis 16)

$$Z_n = h_n \cdot 16^n + \dots + h_1 \cdot 16^1 + h_0 \cdot 16^0 = \sum_{i=0}^n 16^i \cdot h_i$$

$$Z_n = h_n h_{n-1} h_{n-2} \dots h_1 h_0 \text{ mit } h_i = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F\}$$


- Beispiel: $125_{(10)} = 0b01111101 = 0x7D = 7DH$

Zählen im Dual- und Hexadezimalsystem

Dezimal	Binär	Hex
0	00000	0
1	00001	1
2	00010	2
3	00011	3
4	00100	4
5	00101	5
6	00110	6
7	00111	7
8	01000	8
9	01001	9

Dezimal	Binär	Hex
10	01010	A
11	01011	B
12	01100	C
13	01101	D
14	01110	E
15	01111	F
16	10000	10
17	10001	11
18	10010	12
19	10011	13

Darstellung einer analogen Spannung

 

Codierung

Binärzahlen ermöglichen zunächst nur die Darstellung natürlicher Zahlen: 0,1,2,... . Die Darstellung ganzer oder gebrochener Zahlen erfordert eine Codierung, die den Aufgaben entsprechend ausgewählt oder angepaßt wird.


BCD-Code (Binär codiertes Dezimalsystem)

	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer
Dezimal-Zahl	3	9	6	1
BCD-Zahl (binär)	0011	1001	0110	0001

Beim BCD-Code werden die Ziffern einer Dezimalzahl als Dualzahl codiert


Negation - "HE" (NOT)

$$f1(x1) = \bar{x1}$$

 

Schalt-symbol


Nº	x1	f1(x1)
0	0	1
1	1	0

 

Zeitfunktion


UND-Funktion - "I" (AND)

$$f2(x1, x2) = x1 \cdot x2$$

 

Schalt-symbol


Nº	x1	x2	f2(x1,x2)
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

 

Zeitfunktion


NICHT-UND-Funktion (NAND)
 
$$f_3(x_1, x_2) = \overline{x_1 \cdot x_2}$$



Schaltsymbol

Nº	x1	x2	f3(x1,x2)
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

 

Zeitfunktion


ODER-Funktion– “ИЛИ” (OR)

$$f_4(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$



Schaltsymbol


Nº	x1	x2	f4(x1,x2)
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1

 

Zeitfunktion


NICHT-ODER-Funktion (NOR)

$$f_5(x_1, x_2) = \overline{x_1 + x_2}$$

 

Schaltsymbol


Nº	x1	x2	f5(x1,x2)
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	0

 

Zeitfunktion


Antivalenz (XOR)

$$f_6(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$$

 

Schaltsymbol


Nº	x1	x2	f6(x1,x2)
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

 

Zeitfunktion

Äquivalenz (XNOR)

$$f7(x1, x2) = \overline{x1 \oplus x2}$$

 

Schaltsymbol

Nº	x1	x2	f7(x1,x2)
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1



Zeitfunktion

Rechenregeln

Konjunktion:

$$y = x_1 \wedge x_2 = x_1 \cdot x_2 = x_1 x_2$$

Disjunktion:

$$y = x_1 \vee x_2 = x_1 + x_2$$

Negation:

$$y = \overline{x} = /x$$

Kommutatives Gesetz:

$$x_1 x_2 = x_2 x_1$$

$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1$$

Assoziatives Gesetz:

$$x_1(x_2 x_3) = (x_1 x_2) x_3$$

$$x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3$$

Distributives Gesetz:

$$x_1(x_2 + x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3$$

$$x_1 + x_2 x_3 = (x_1 + x_2)(x_1 + x_3)$$

Absorptionsgesetz:

$$x_1(x_1 + x_2) = x_1$$

$$x_1 + x_1 x_2 = x_1$$

Tautologie:

$$xx = x$$

$$x + x = x$$

Gesetz für die Negation:

$$x\overline{x} = 0$$

$$x + \overline{x} = 1$$

Doppelte Negation:

$$\overline{(\overline{x})} = x$$

De Morgans Gesetz:

$$\overline{x_1 x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}$$

$$\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \overline{x_2}$$


Logik

- ❑ Logische Grundfunktionen und Rechenregeln
- ❑ Realisierung von Gattern
- ❑ Schaltnetze (Kombinatorische Logik)
- ❑ Schaltwerke (Sequentielle Logik)


Realisierung

	Gasättigte Logik				Ungasättigte Logik
	CMOS Complementary MOS	HCMOS High Speed-CMOS	TTL Transistor-Transistor Logic	STTL Schottky-TTL	ECL Emitter-Coupled-Logic
U _{cc}	(5...15) V	5 V	5 V	5 V	5 V
Ein	11...14,8 V	4,9 V	3,6 V	3,5 V	-0,9 V
Aus	0,2...4 V	0,1 V	0,5 V	0,5 V	-1,7 V
Schaltgeschwindigkeit	35 ns	8 ns	10 ns	4 ns	1 ns
Leistungsaufnahme	10 nW	25 nW	10 mW	20 mW	25 mW


Realisierung TTL

 


Realisierung TTL

 


Realisierung TTL

 


Realisierung TTL

 

Realisierung CMOS

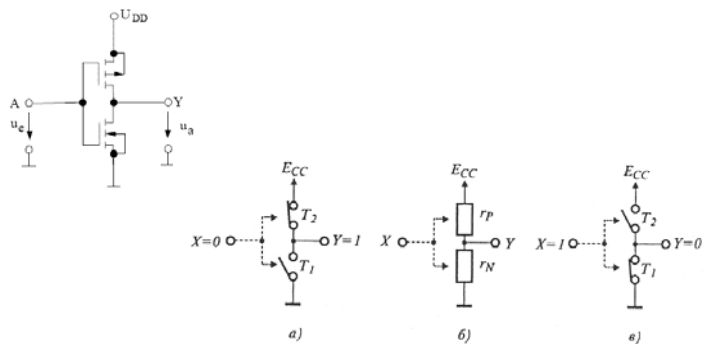


Realisierung CMOS

 


Realisierung CMOS

CMOS

 

Realisierung CMOS

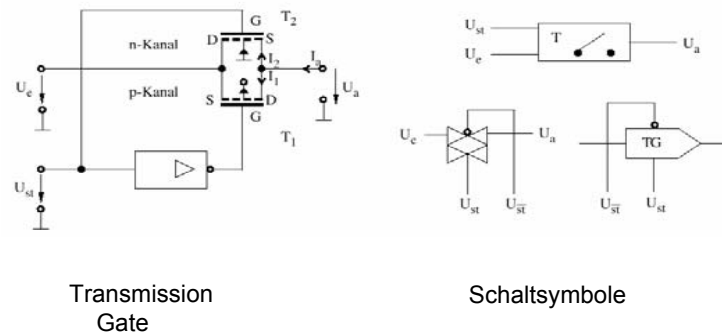


Transmission Gate

Schaltsymbole


Realisierung BiCMOS

X = 0, T1,T3,T6 leitend


X = 1, T2,T5,T4 leitend

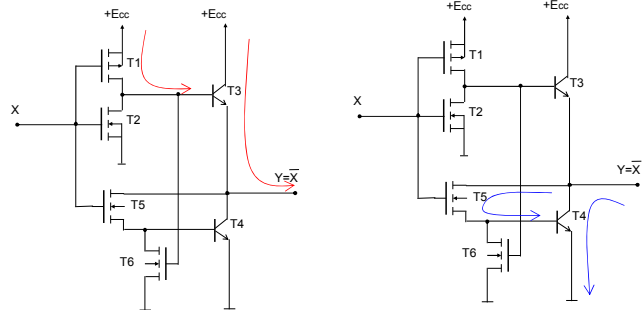

Realisierung ECL

 


Realisierung ECL

 

$X1, X2 = 0; X3 = 1 \rightarrow Y = 0; \bar{Y} = 1$


Realisierung ECL

 

$X1, X2, X3 = 0; \rightarrow Y = 1; \bar{Y} = 0$

Realisierung

14-Pin Packages

 


NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1992.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030) WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC BODY.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.750	0.785	19.05	19.94
B	0.245	0.280	6.23	7.11
C	0.150	0.200	3.94	5.08
D	0.075	0.090	1.92	2.30
F	0.050	0.060	1.27	1.52
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
J	0.008	0.015	0.21	0.38
K	0.025	0.100	0.64	2.54
L	0.200 BSC		5.08 BSC	
M	0.015	0.015	0.38	0.38
N	0.020	0.040	0.51	1.01

Realisierung

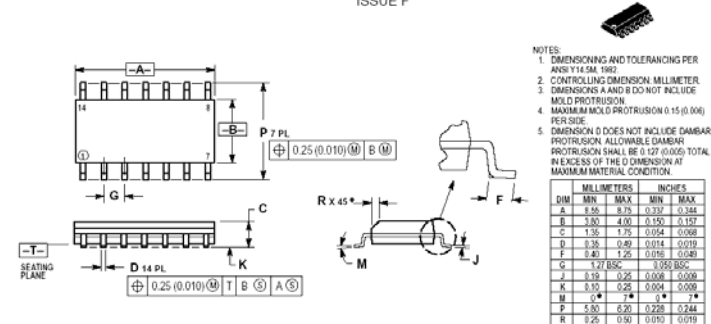D SUFFIX PLASTIC SOIC PACKAGE CASE 751A-03 ISSUE F



NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1992.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006) PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROVISION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	8.65	8.75	0.337	0.344
B	1.90	4.00	0.075	0.157
C	1.30	1.75	0.051	0.069
D	0.35	0.49	0.014	0.019
F	0.41	1.25	0.016	0.049
G	0.27 BSC		0.010 BSC	
J	0.19	0.25	0.008	0.009
K	0.10	0.25	0.004	0.009
M	0.15	0.15	0.006	0.006
P	5.30	6.20	0.208	0.244
R	0.25	0.50	0.010	0.019

Logik

- ❑ Logische Grundfunktionen und Rechenregeln
- ❑ Realisierung von Gattern
- ❑ **Schaltnetze (Kombinatorische Logik)**
- ❑ Schaltwerke (Sequentielle Logik)


Schaltnetze (Kombinatorische Logik)

- ❑ Ein Schaltnetz enthält keine Speicher.
- ❑ Die Ausgangsvariablen sind eindeutig von den Eingangsvariablen abhängig.
- ❑ Schaltnetze werden durch Wahrheitstafeln (Tabellen) oder boolesche Gleichungen beschrieben.
- ❑ Realisiert werden sie mit Gattern, ROMs oder programmierbaren logischen Bausteinen (PLDs).
- Beispiele: Kodierschaltungen, Multiplexer, Komparatoren, Addierer.

Schaltnetze (Kombinatorische Logik)




1-aus-n-Dekoder

 

N°	A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
2	1	0	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	1


Steuerung von LCD

 

N°	A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
2	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	1	0

Steuerung von LED


BCD-Dekoder (Anzeige)

 


Leuchtpunkt

Leuchtband


Sieben-Segment-Dekoder (Anzeige)

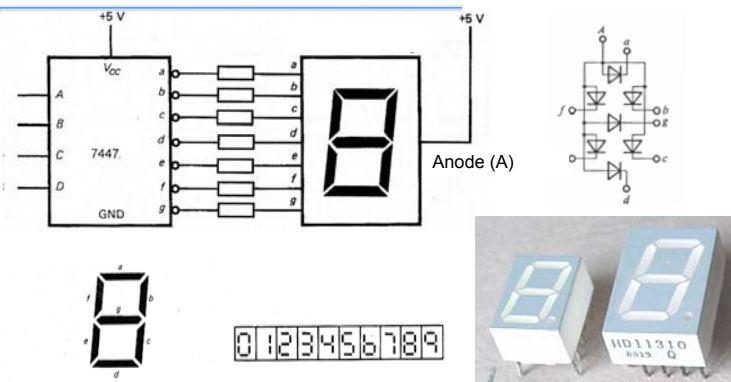


Flüssigkeitskristalle (LCD)

 

Multiplexer/Demultiplexer

 

Multiplexer/Demultiplexer

 


Logik

- Logische Grundfunktionen und Rechenregeln
- Realisierung von Gattern
- Schaltnetze (Kombinatorische Logik)
- Schaltwerke (Sequentielle Logik)


Schaltwerke (Sequentielle Logik)

- Ein Schaltwerk enthält Variablenpeicher.
- Die Ausgangsvariablen Y hängen von den Eingangsvariablen X und dem Zustand des Systems Z ab.
- Der Zustand wird bitweise in Flip-Flops gespeichert.
- Schaltwerke werden durch Zustandstabellen oder Flußdiagramme beschrieben.
- Realisiert werden sie mit Flip-Flops oder programmierbaren logischen Bausteinen (PLDs).
- Beispiele: Zähler, Zeitgeber, Datenspeicher.


Schaltwerke (Sequentielle Logik)

 

Flip-Flops

 


Transparente Flip-Flops

 

Logisch unzulässig


Taktzustandgesteuertes RS-Flip-Flop

 

T(C)	R	S	Q _{t+1}	Q̄ _{t+1}
0	0	0	Q _t	Q̄ _t
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Logisch unzulässig

Weiterentwicklung

 


D-Flip flop

T(C)	R	S	Q _{t+1}	Q̄ _{t+1}
0	0	0	Q _t	Q̄ _t
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1


T-Flip flop

Taktzustandgesteuertes D-Flip-Flop


 


D	Clock	Q
0	0	keine Änderung
0	1	0
1	0	keine Änderung
1	1	1

Transparentes D-Flip-Flop (D-Latch)

 

Flankengesteuerte T-Flip-Flops

  

53

Dalex \ Grundlagen der Elektronik WS

Einflankengesteuerte Flip-Flops

D-Flip-Flop (zweistufige Struktur)

Bauelemente für Register

54

Dalex \ Grundlagen der Elektronik WS

Zweiflankengesteuerte Flip-Flops

Master-Slave-Flip-Flop (JK-FF)

T(C)	K	J	Q _{t+1}	Q̄ _{t+1}
↓	0	0	Q _t	Q̄ _t
↑	0	1	1	0
↓	1	0	0	1
↑	1	1	Q̄ _t	Q _t

Bauelemente für Zähler

55

Dalex \ Grundlagen der Elektronik WS

T-Flip-Flops

56

Dalex \ Grundlagen der Elektronik WS

Zähler


Digitale Zähler

Asynchrone Zähler


Synchrone Zähler

9_FF.cdr ØETI Vo


Zähler

 


Zähler

 


Asynchrone Zähler (Binary)

 

Asynchrone Zähler (Binary)

 


Asynchrone Zähler (BCD)

 

Clock Pulse	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Asynchrone Zähler


 


Vorwärts-Rückwärts-Zähler


Up = 1, Down = 0 Vorwärts

Up = 0, Down = 1 Rückwärts

Synchrone Zähler

  

Register

 

CLK	Q1	Q2	Q3	Q4
1	D1	-	-	-
2	D2	D1	-	-
3	D3	D2	D1	-
4	D4	D3	D2	D1
5	D5	D4	D3	D2
6	D6	D5	D4	D3
7	D7	D6	D5	D4

Register

